

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾加健


学号: 1820221053 第 _____ 页

8-4: (1) (a)

$$\begin{aligned} & 4\cos(2t) + 3\sin(2t) \\ &= 5 \left(\frac{4}{5}\cos(2t) + \frac{3}{5}\sin(2t) \right) \\ &= 5 (\cos 36.8^\circ \cos 2t + \sin 36.8^\circ \sin 2t) \\ &= 5 \cos(2t - 36.8^\circ) \\ &\dot{A} = 5 \angle -36.8^\circ \end{aligned}$$

(b)
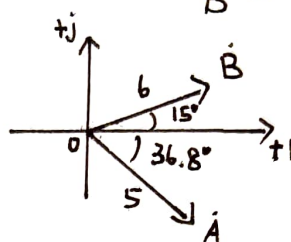
$$\begin{aligned} & -6\sin(5t - 75^\circ) \\ &= 6\cos(5t - 75^\circ + 90^\circ) \\ &= 6\cos(5t + 15^\circ) \\ &\dot{B} = 6 \angle 15^\circ \end{aligned}$$



(2) (a) $6 - j8$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{36+64} \angle \arctan\left(\frac{-8}{6}\right) \\ &= 10 \angle -53.1^\circ \end{aligned}$$

$$\alpha \dot{A} = 10 \cos(\omega t - 53.1^\circ)$$

(b) $-8 + j6$


$$\begin{aligned} &= 10 \angle \arctan\left(\frac{6}{-8}\right) \\ &= 10 \angle 180^\circ - 36.9^\circ \\ &= 10 \angle 143.1^\circ \end{aligned}$$

$$\beta \dot{B} = 10 \cos(\omega t + 143.1^\circ)$$

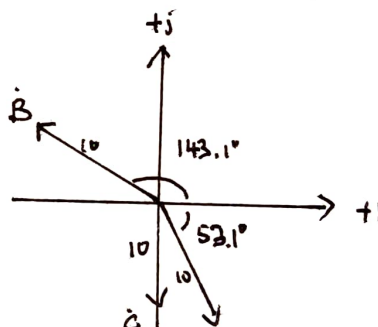(c) $-j10$

$$= 10 \angle -90^\circ$$

$$\gamma \dot{C} = 10 \cos(\omega t - 90^\circ)$$



8-6: (2) $\dot{F}_1 = 6 \angle -72^\circ$

$$\begin{aligned} \dot{F}_2 &= 12 \angle 150^\circ - 90^\circ \\ &= 12 \angle 60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{F}_1 + \dot{F}_2 &= 6 \angle -72^\circ + 12 \angle 60^\circ \\ &= 1.854 - j5.706 + j10.392 + 6 \\ &= 7.854 + j4.686 \\ &= 9.146 \angle 30.82^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{F}_1 - \dot{F}_2 &= 6 \angle -72^\circ - 12 \angle 60^\circ \\ &= 1.854 - j5.706 - j10.392 - 6 \\ &= -4.146 - j16.098 \\ &= -16.62 \angle 75.56^\circ \end{aligned}$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____ 页

8-9: (1) $\dot{U}_m = 12 \angle 30^\circ$

$$\dot{I}_{pm} = \frac{\dot{U}_m}{R}$$

$$= 3 \angle 30^\circ \text{ mA}$$

$$i_p(t) = 3 \cos(1000t + 30^\circ) \text{ mA}$$

(2) $\dot{I}_{Lm} = \frac{\dot{U}_m}{j\omega L}$

$$= \frac{12 \angle 30^\circ}{20 \angle 90^\circ}$$

$$= 0.6 \angle -60^\circ \text{ A}$$



$$i_L(t) = 0.6 \cos(1000t - 60^\circ) \text{ A}$$

(3) $\dot{I}_{cm} = j\omega C \dot{U}_m$

$$= (10^{-3} \angle 90^\circ \times 12 \angle 30^\circ) \text{ A}$$

$$= 12 \angle 120^\circ \text{ mA}$$
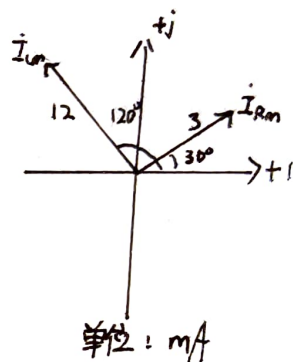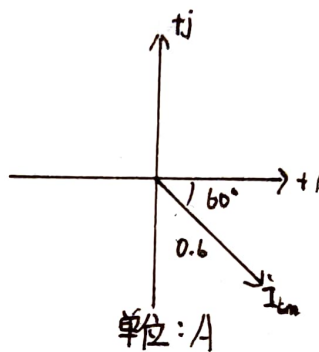
$$i_c(t) = 12 \cos(1000t + 120^\circ) \text{ mA}$$



8-11: (3) $Z = \frac{100 \angle 30^\circ}{5 \angle -60^\circ} \Omega$


$$= 20 \angle 90^\circ \Omega$$

$$= j20 \Omega$$

$$Y = \frac{1}{Z}$$

$$= 0.05 \angle -90^\circ \text{ S}$$

$$= -j0.05 \text{ S}$$

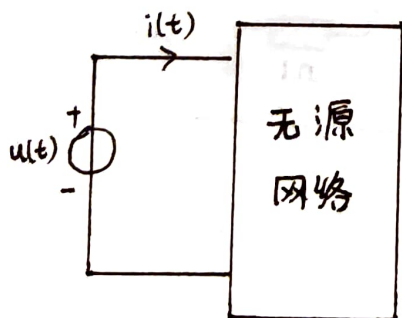

(b) $u(t) = [-5 \cos 2t + 12 \sin 2t] \text{ V}$

$$= (-5 \angle 0^\circ + 12 \angle -90^\circ) \text{ V}$$

$$= (-5 - j12) \text{ V}$$

$$= -13 \angle 67.58^\circ \text{ V}$$

$$= -13 \cos(2t - 67.38^\circ) \text{ V}$$

$$Z = \frac{-13 \angle 67.38^\circ}{1.3 \angle 90^\circ} \Omega$$

$$= -10 \angle 27.58^\circ \Omega$$

$$= 10 \angle 152.62^\circ \Omega$$

$$Y = \frac{1}{Z}$$

$$= 0.1 \angle 152.62^\circ$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____ 页

$$\begin{aligned} 8-13: i(t) &\Rightarrow (8 \angle 0^\circ - 11 \angle -90^\circ) A \\ &= (8 + j11) A \\ &= 13.6 \angle 53.97^\circ A \\ &= \dot{I}_m \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \dot{I}_{cm} &= j\omega C \dot{U}_m \\ &= (7 \angle 90^\circ \times 2.236 \angle 26.56^\circ) A \\ &= 15.68 \angle 63.44^\circ A \\ &= 15.68 \cos(t + 63.44^\circ) A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(t) &\Rightarrow (1 \angle -90^\circ + 2 \angle 0^\circ) V \\ &= (2 - j1) V \\ &= \sqrt{5} \angle -26.56^\circ V \\ &= \dot{U}_m \end{aligned}$$

$$\dot{I}_{Rm} = \frac{\dot{U}_m}{1 \Omega}$$

$$= \sqrt{5} \angle -26.56^\circ A$$
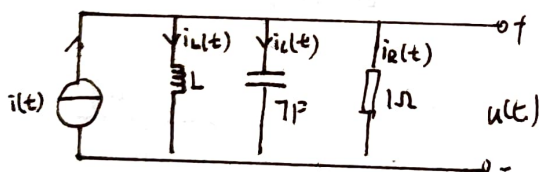
$$\begin{aligned} \dot{I}_{Rm} &= \sqrt{5} \cos(t - 26.56^\circ) A \\ &= 2.236 \cos(t - 26.56^\circ) A \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} \dot{I}_{Lm} &= \dot{I}_m - \dot{I}_{cm} - \dot{I}_{Rm} \\ &= (13.6 \angle 53.97^\circ - 15.68 \angle 63.44^\circ \\ &\quad - 2.236 \angle -26.56^\circ) A \\ &= (8 + j11 - 7 - j14 - 2 + j1) A \\ &= (-1 - j2) A \\ &= 2.236 \angle -116.56^\circ A \end{aligned}$$

$$i_L = 2.236 \cos(t - 116.5^\circ) A$$

$$\begin{aligned} j\omega L &= \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_{Lm}} \\ &= \frac{2.236 \angle -26.56^\circ}{2.236 \angle -116.5^\circ} \end{aligned}$$

$$= 1 \angle 90^\circ \Omega$$

$$\therefore L = 1 H$$

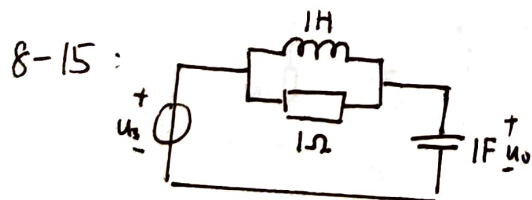

$$Z = \frac{j1}{1+j1} \Omega$$

$$= 0.5 + j0.5 \Omega$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{om} &= \dot{U}_{sm} \frac{-j}{0.5 + j0.5 - j1} \\ &= \frac{U_{sm} \angle 0^\circ \times \angle -90^\circ}{\frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{2} U_{sm} \angle -45^\circ$$

$$u_o(t) = \sqrt{2} U_{sm} \cos(t - 45^\circ) V$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: _____

学号: _____

第 _____ 页


8-18 (1) $(5+j5-j5)\dot{I}_1 - (-j5)\dot{I}_2 = 100$

$-(-j5)\dot{I}_1 + (5-j5-j5)\dot{I}_2 = -100 \angle 53.1^\circ$

化简为

$\dot{I}_1 + j\dot{I}_2 = 20$

$j\dot{I}_1 + (1-j2)\dot{I}_2 = -12-j16$

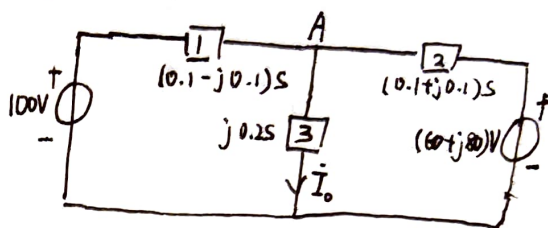

(2) $(0.1-j0.1+j0.2+0.1+j0.1)\dot{U}_A = 100(0.1-j0.1) + (60+j80)(0.1+j0.1)$

8-25: $Z = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{25} + j8000 \times 10^{-5}}$

$= j\omega L + \frac{25}{1+j2}$

$= \frac{j\omega 5L + 25 - j50}{5}$


$= 5 + j(\omega L - 10)$

当 $\omega L - 10 = 0$,

$L = \frac{10}{\omega}$

$= \frac{1}{600}$

$= 1.25 \text{ mH}$

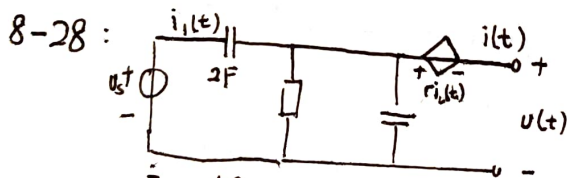

$\dot{U}_{ab} = \frac{j\dot{V}_s}{0.5+j1.5}$

$\dot{I}_1 = j(\dot{V}_s - \dot{U}_{ab})$

$\dot{U}_{oc} = -\dot{I}_1 + \dot{U}_{ab}$

联系方式: _____ $= -j(\dot{V}_s - \dot{U}_{ab}) + \dot{U}_{ab}$

$$\begin{aligned} &= (1+j) \frac{j\dot{V}_s}{0.5+j1.5} - j\dot{V}_s \\ &= j\dot{V}_s \left(\frac{1+j}{0.5+j1.5} - 1 \right) \\ &= j\dot{V}_s \frac{0.5-j0.5}{0.5+j1.5} \\ &= j\dot{V}_s \frac{1-j}{1+j3} \\ &= \frac{1+j}{1+j3} \dot{V}_s \\ &= \frac{1.414 \angle 45^\circ}{3.162 \angle 71.56^\circ} \times 2 \angle 120^\circ \\ &= 0.8944 \angle 93.44^\circ \end{aligned}$$

作业纸

班级:

教学班级:


姓名:

学号:

课程名称: _____

第 页

8-28 (2)

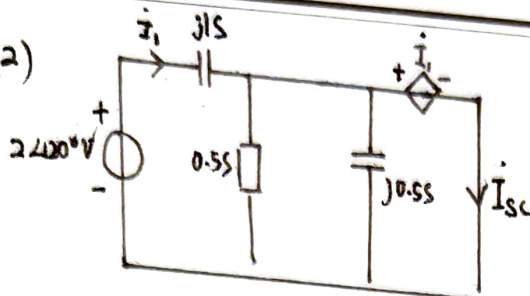

$$0.5S \text{ 支路电流} = rI_1 \times 0.5$$

$$= 0.5 I_1$$

$$j0.5S \text{ 支路电流} = j0.5 I_1$$

$$\begin{aligned} I_{sc} &= I_1 - 0.5 I_1 - j0.5 I_1 \\ &= (0.5 - j0.5) I_1 \end{aligned}$$

$$j1(\dot{U}_s - \dot{I}_1) = \dot{I}_1$$

$$(1+j1)\dot{I}_1 = j1\dot{U}_s$$

$$\dot{I}_1 = \frac{j1}{1+j1} \dot{U}_s$$

$$\begin{aligned} \therefore \dot{I}_{sc} &= (0.5 - j0.5) \frac{j1}{1+j1} \dot{U}_s \\ &= 0.5 \dot{U}_s \end{aligned}$$


$$(3) Z_o = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}}$$

$$= \frac{1+j1}{1+j3} \dot{U}_s \times \frac{1}{0.5\dot{U}_s}$$

$$= (2 \times \frac{1+j1}{1+j3}) \Omega$$

$$= 0.8944 \angle -26.56^\circ \Omega$$

8-37:

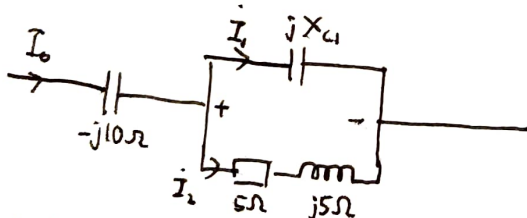

设 \dot{U}_1 为参考相量

$$\dot{U}_1 = 100 \angle 0^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_1 = j10 A$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_1}{5+j5}$$

$$= \frac{100 \angle 0^\circ}{5\sqrt{2} \angle 45^\circ} A = 10 - j10 A$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$$

$$= (j10 + 10 - j10) A$$

$$= 10 A$$

\therefore 表读数为 10 A

$$\dot{U}_0 = \dot{U}_1 + jX_L \dot{I}_0$$

$$= (100 - j10 \times 10) V$$

$$= 100\sqrt{2} \angle -45^\circ V$$

$\therefore V_0$ 读数为 141.4 V

联系方式: _____